

Mixovací systém rozdelený do niekoľkých modulov. Dve zbernice. Main a Monitoring (AFL)

Input cast vstup: n krát jack socket na panely výstup: n krát signal vyvedený na PCB (nejakým konektorom na interne prepájanie modulov. IDC? oranžový mikroBazmeg? a) Inverting opamp buffre a volume nastaviteľný potakom vo feedback loopoch (cons: inverted outputy, aj keď mixovanie musí byť ajtak inverting, čiže niekde by sa ajtak muselo invertovať naspät, tak prečo nie tu. akurát prípadne direct outy by bolo treba invertovať este raz.). b) Potakový voltage divider na vstupe + non-inverting opamp buffer. (CONS: premenlivá vstupná impedancia, jeden opamp v master section navyše za mixing node na preklopenie naspät. PROS: direct outs nebudú invertované) **(optional) EQ, comp, atd neskôr (optional) mono2stereo cast Pan Width** (comb filter $L=mono+delay$ a $R=mono-delay$) (prípadne dva rôzne comby v zlatom reze vŕci sebe. Delay ale taký kratší, aby basy nedával do strán. (tie urezat z toho čo sa pricitava odcitava). Možno by sa nemusel ani len blízit true comb/delayu, ale skor all-pass seria s F_c v zlatých pomeroch aby boli nesli všetky harmonické do tej istej strany)

Bus cast vstup: jeden konektor: n krát signal na PCB? výstup: jeden konektor: PCB main out? , monitor out? , druhý konektor: direct outs Tu bude mixing node do inverting opampu a On-On-On switche rozdeľujúce do busov vymysliet ako by toto mohlo byť prepojené s tým mono2stereo. možno okrem busov vyviezť signal do nejakých auxov, ktoré budú znamenať rôzne veci, podľa toho kam sa z bus modulu pojde? **Master module** vstup: 4 konektory na prepájanie s bus modulmi. výstup: 2x balanced jack?, headphone out Main rozbočený na Main out a Tape out. Monitoring headphones.

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - LOM knowledge base

Permanent link:

<http://knowledge.lom.audio/napady/modularmixingsystem?rev=1465316312>

Last update: **2016/06/07 18:18**

