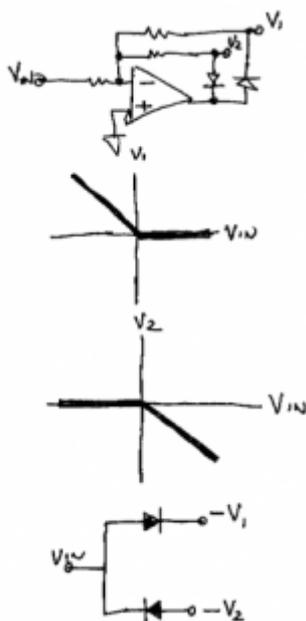Modul vyuzivajuci glitch, ktory 072 opampy robia, ked sa signal priblizuje k railu (iirc iba negativnemu).

obvod: in rozdelit na 2 halfwaves conditioning na -5v (resp +5v pre pozitivnu cast). bud ne570 limiter, alebo ne570compounder + ako poistka zener 5.1 limiter gain na -12v (resp inverting gain pre pozitivnu cast na -12v) ←tu by mali vznikat glitche attenuation (resp inverting attenuation) na -5v (resp +5v) mix (+) a (-) halfwaves out